

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”**



Кафедра ЕОМ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до лабораторної роботи №3
з дисципліни

"МОДЕЛЮВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ"

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності

123 **"Комп'ютерна інженерія"**

Укладачі:

Юрчук А. Ф. асистент каф. ЕОМ

Цигилик Л.О., ст. викл. каф.ЕОМ

Львів – 2020


Тема роботи:

Поведінковий опис цифрового автомата. Перевірка роботи автомата за допомогою стенда *Elbert V2 – Spartan 3A FPGA*.

Мета роботи:

На базі стенда *Elbert V2 – Spartan 3A FPGA*, реалізувати цифровий автомат для обчислення значення виразу дотримуючись наступних вимог:


1. Функціонал пристрою повинен бути реалізований згідно отриманого варіанту завдання. Дивись розділ ЗАВДАННЯ.
2. Пристрій повинен бути ітераційним (АЛП (ALU) повинен виконувати за один такт одну операцію), та реалізованим згідно наступної структурної схеми (Малюнок 1):

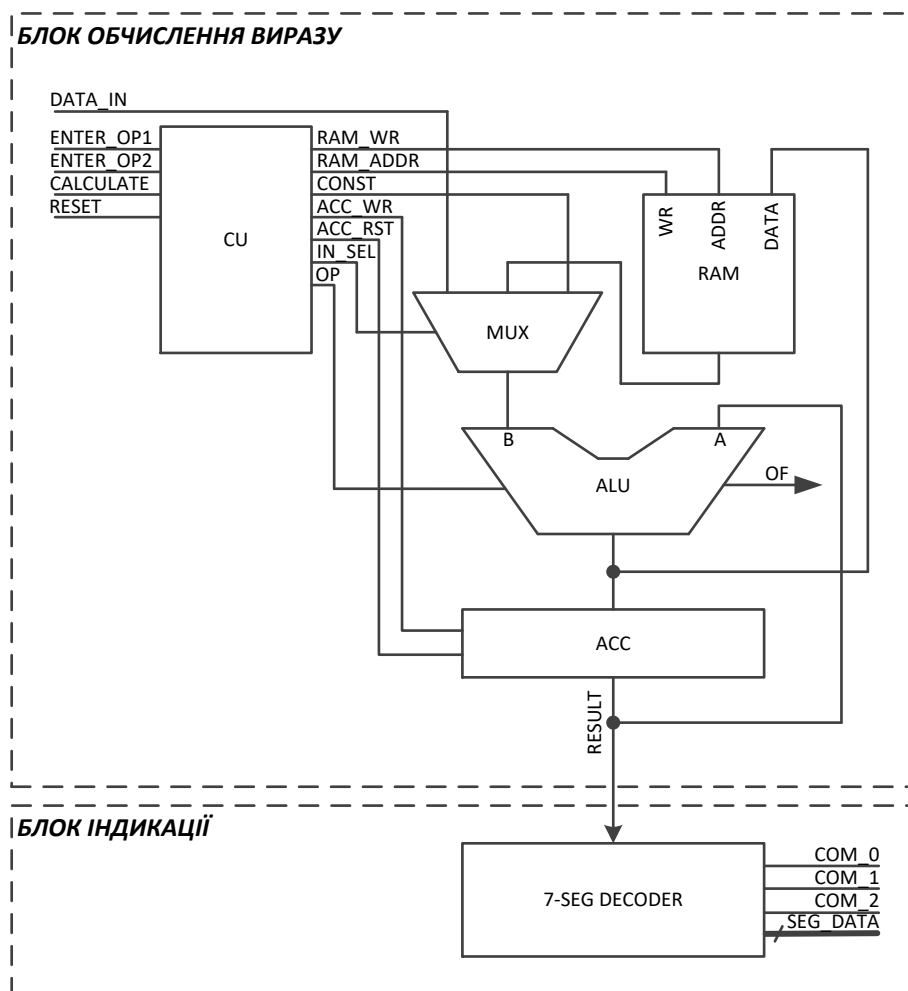

Малюнок 1 - Структурна схема автомата.

Опис елементів структурної схеми:

- CU: блок керування. Призначений для керування роботою решти елементів (MUX, RAM, ALU, ACC) блока обчислення виразу. Приклад графа станів блока керування для реалізації варіанту №0 (Таблиця 1) наведено нижче (Малюнок 2):

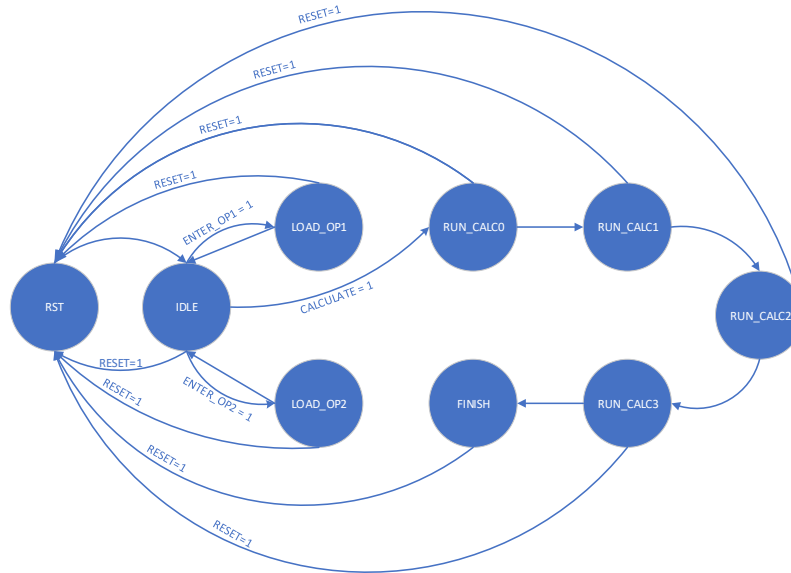

Малюнок 2 - Приклад графа станів блока керування.

- RST – скидання значення регістра ACC.
- IDLE – очікування команд ENTER_OP1, ENTER_OP2 або CALCULATE.
- LOAD_OP1 – запис операнда OP1 в RAM(0x00);
- LOAD_OP2 – запис операнда OP2 в RAM(0x01);
- RUN_CALC0 – запис операнда OP1 в регістр ACC:
 $ACC = RAM(0x00);$
- RUN_CALC1 – знаходження різниці (OP1 – OP2). Значення OP1 береться з регістра ACC. Значення OP2 береться з RAM(0x01). Результат операції зберігається в ACC:
 $ACC = ACC - RAM(0x01)$
- RUN_CALC2 – Додавання константи «4» до (OP1 – OP2). Значення різниці (OP1 – OP2) береться з ACC. Результат операції зберігається в ACC:
 $ACC = ACC + CONST$
- RUN_CALC3 – операція зсуву ліворуч на OP2 розрядів значення ((OP1 – OP2) + 4). Значення ((OP1 – OP2) + 4) береться з ACC. Значення OP2 береться з RAM(0x01). Результат операції зберігається в ACC:
 $ACC = ACC \ll RAM(0x01)$
- FINISH – індикація кінцевого результату обчислень.

- *MUX*: мультиплексор. Призначений для комутації входу *B* арифметико-логічного пристрою з різними джерелами вхідних даних.
- *RAM*: пам'ять пристрою. Призначена для зберігання вхідних операндів, а також – проміжних результатів.
- *ALU*: арифметико-логічний пристрій. Призначений для виконання арифметичних і логічних операцій над вхідними операндами *A* і *B*.
- *ACC*: акумулятор. Регістр, призначений для зберігання безпосередніх результатів виконання арифметичних і логічних операцій, а також – кінцевого результату обчислень.
- *7-SEG_DECODER*: блок індикації. Призначений для перетворення двійкового позиційного коду (*BIN*) в двійково-десятковий код (*BCD*) і подальшого відображення за допомогою 7-сегментних індикаторів.

Опис входів:

- *DATA_IN*: шина вхідних даних.
- *ENTER_OP1*: запис першого операнда в пам'ять даних (*RAM*) автомата.
- *ENTER_OP2*: запис другого операнда в пам'ять даних (*RAM*) автомата.
- *CALCULATE*: запуск процесу обчислення.
- *RESET*: скидання автомата в початковий стан та скидання регістра *ACC* в «0».
- *CLK*: сигнал синхронізації.

Опис виходів:

- *OF*: ознака переповнення в АЛП (*ALU*).
- *COM_0*: активація 7-сегментного індикатора №0 (одиниці).
- *COM_1*: активація 7-сегментного індикатора №1 (десятки).
- *COM_2*: активація 7-сегментного індикатора №2 (сотні).
- *SEG_DATA*: керування сегментами *A, B, C, D, E, F, G* та *DP*, активного індикатора.

Опис виходів блока управління автомата (*CU*):

- *RAM_WR*: Сигнал запису пам'яті даних (*RAM*) автомата.
- *RAM_ADDR*: адреса для запису/читання пам'яті даних (*RAM*) автомата.
- *CONST*: константний параметр виразу.
- *ACC_WR*: сигнал запису акумулятора.
- *ACC_RST*: сигнал скидання значення акумулятора в «0».
- *IN_SEL*: сигнал вибору входу мультиплексора *MUX*.
- *OP*: код операції АЛП (*ALU*).

3. Кожен блок структурної схеми повинен бути реалізований на мові *VHDL* в окремому файлі. Дозволено використовувати всі оператори.
4. Для кожного блока структурної схеми повинен бути згенерований *Schematic* символ.
5. Інтеграція структурних блоків в єдину систему та зі стендом *Elbert V2 – Spartan 3A FPGA* повинна бути виконана за допомогою *ISE WebPACK™ Schematic Capture*.
6. Кожен структурний блок і схема в цілому повинні бути промодельовані за допомогою симулятора *ISim*.
7. Формування вхідних даних на шині *DATA_IN* повинно бути реалізовано за допомогою *DIP* перемикачів (елемент *P7* на стенді *Elbert V2 – Spartan 3A FPGA* Див. Додаток – 2 (інформація про стенд)):
 - а. *P7[8]* – наймолодший розряд значення операнда.
 - б. *P7[1]* – найстарший розряд значення операнда.
8. Керування пристроєм повинно бути реалізовано за допомогою *PUSH BUTTON* кнопок (елементи *SW1, SW2, SW3, SW6* на стенді *Elbert V2 – Spartan 3A FPGA* Див. Додаток – 2 (інформація про стенд)):
 - а. *SW1* – запис першого операнда в пам'ять даних автомата.
 - б. *SW2* – запис другого операнда в пам'ять даних автомата.
 - с. *SW3* – запуск процесу обчислення.
 - д. *SW6* – скидання автомата у початковий стан.
9. Індикація значень операндів при вводі, та вивід результату обчислень повинні бути реалізовані за допомогою семи сегментних індикаторів *S1-S3*. Індикація переповнення в АЛП - за допомогою *LED D8* на стенді *Elbert V2 – Spartan 3A FPGA*. Див. Додаток – 2 (інформація про стенд)
10. Підготувати і захистити звіт.

ЗАВДАННЯ:

ВАРІАНТ	ВИРАЗ
0	$((OP1 - OP2) + 4) \ll OP2$
1	$((OP1 + 2) * OP2) \ll OP1$
2	$((OP1 \text{ or } OP2) + OP2) - 3$
3	$((OP2 \text{ and } 5) + OP2) - OP1$
4	$((4 + OP1) \text{ xor } OP2) - OP1$
5	$((1 \ll OP1) + OP2) - OP1$
6	$((OP1 + OP2) - 2) \ll OP2$
7	$((OP1 \ll 2) - OP2) + 4$
8	$((OP1 * OP2) \gg 1) + OP1$
9	$((OP2 - 4) + OP1) \text{ or } 2$
10	$((OP2 - OP1) \ll 1) + OP1$
11	$((OP1 * 2) + OP2) \gg 1$
12	$((OP1 \text{ xor } OP2) + OP2) - 1$

Таблиця 1 – Варіанти завдань.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:


Даний розділ надає рекомендовану послідовність дій для вивчення роботи прикладу що додається до даного документа, та розробки власного пристрою згідно індивідуального варіанту завдання (Таблиця 1).

Приклад, що додається до даного документа, реалізує обчислення виразу Варіант №0 (Таблиця 1) з наступними обмеженнями:

- Усі блоки пристрою реалізовані в одному *.vhd файлі і мають спільний символ.
- Не реалізовано індикацію переповнення в АЛП (ALU).

Рекомендована послідовність виконання роботи

1. Ознайомитись з будовою та принципом роботи семи сегментного індикаторного модуля (Додаток – 1 (7-сегментний LED індикатор)).
2. Відкрити, та промодельовати роботу прикладу, який додається до даного документа:
 - Запустити симулятор для файлу *calc.vhd*

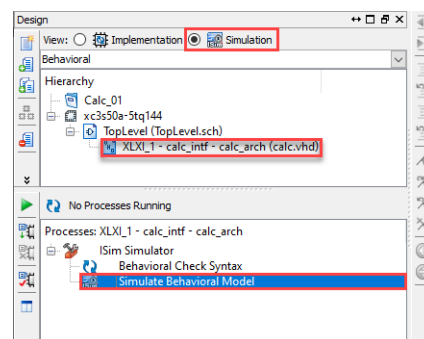


Малюнок 3 – Вікно менеджера проекту.

- На панелі команд симулятора встановити крок *10ms* та натиснути *Restart* для скидання в початковий стан




Малюнок 4 - Панель інструментів симулятора.

- Сконфігурувати стимулятор входу *clock* для генерації тактового сигналу з періодом *10ms*:

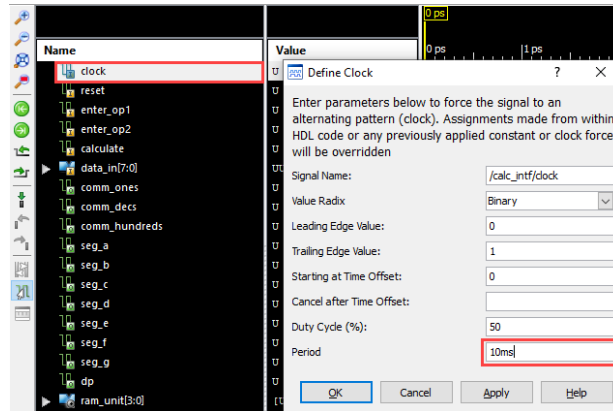

Малюнок 5– вікно налаштувань стимулятора входу clock.

- Виконавши декілька разів команду *Zoom-Out*, встановити значення *10ms* для кроку шкали часу симулятора

 


Малюнок 6 – Значення кроку шкали часу симулятора.

- Виконати 2 такти симуляції з наступними значеннями вхідних сигналів:

СИГНАЛ	ЗНАЧЕННЯ
<i>reset</i>	1
<i>enter_op1</i>	0
<i>enter_op2</i>	0
<i>calculate</i>	0
<i>data_in</i>	0

Керуючий автомат (CU) блока обчислення виразу буде переведено в стан *RST* для скидання значення регістра ACC в «0».

 


Малюнок 7 – Значення сигналів, коли автомат знаходиться в стані *RST*.

- Виконати 4 такти симуляції з наступними значеннями вхідних сигналів:

СИГНАЛ	ЗНАЧЕННЯ
<i>reset</i>	0
<i>enter_op1</i>	0
<i>enter_op2</i>	0
<i>calculate</i>	0


СИГНАЛ	ЗНАЧЕННЯ
<i>data_in</i>	0

Керуючий автомат (CU) блока обчислення виразу буде переведено в стан *IDLE* і очікуватиме команд (ввід параметрів, запуск виконання обчислень). Регістр ACC міститиме значення «0».

 


Малюнок 8 – Значення сигналів, коли автомат знаходиться в стані *IDLE*.

Семи сегментні індикаторні модулі відображають поточне значення регістра ACC (Додаток – 1 (7-сегментний LED індикатор)) відображає стани сигналів в момент індикації розряду одиниць. В стані логічної «1» перебувають: сигнал керування виводом *COM* розряду одиниць (розряд одиниць є активним), та сигнали керування елементами індикації *A*, *B*, *C*, *D*, *E* і *F* (цифра «0»).

 


Малюнок 9 - Індикація розряду одиниць (цифра «0»).

Малюнок 10 відображає стани сигналів в момент індикації розряду десятків. В стані логічної «1» перебувають: сигнал керування виводом *COM* (*comm_dec*) розряду десятків (розряд десятків є активним), та сигнали керування елементами індикації *A*, *B*, *C*, *D*, *E* і *F* (цифра «0»).

 

Малюнок 10 – Індикація розряду десятків (цифра «0»).

Малюнок 11 відображає стани сигналів в момент індикації розряду сотень. В стані логічної «1» перебувають: сигнал керування виводом *COM* (*comm_hundreds*) розряду сотень (розряд сотень є активним), та сигнали керування елементами індикації *A*, *B*, *C*, *D*, *E* і *F* (цифра «0»).

 

Малюнок 11 – Індикація розряду сотень (цифра «0»).

- Виконати 2 такти симуляції з наступними значеннями вхідних сигналів:


СИГНАЛ	ЗНАЧЕННЯ
<i>reset</i>	0
<i>enter_op1</i>	1
<i>enter_op2</i>	0
<i>calculate</i>	0
<i>data_in</i>	4 (OP1 = 4)

За перший такт керуючий автомат (CU) блока обчислення виразу буде переведено в стан *LOAD_OP1*, для запису значення операнда *OP1* в *RAM* автомата і в реєстр *ACC*. За другий такт керуючий автомат (CU) блока обчислення виразу буде переведено назад в стан *IDLE* для очікування нових команд. Реєстр *ACC* міститиме значення «4».

- Виконати 4 такти симуляції з наступними значеннями вхідних сигналів:

СИГНАЛ	ЗНАЧЕННЯ
<i>reset</i>	0
<i>enter_op1</i>	0
<i>enter_op2</i>	0
<i>calculate</i>	0
<i>data_in</i>	4 (OP1 = 4)

Керуючий автомат (CU) блока обчислення виразу буде знаходитись в стані *IDLE*. Семи сегментні індикатори відображатимуть поточне значення реєстра *ACC* (*OP1* = 4). Даний крок необхідний для оновлення значення індикаторів на часовій діаграмі (Малюнок 12).

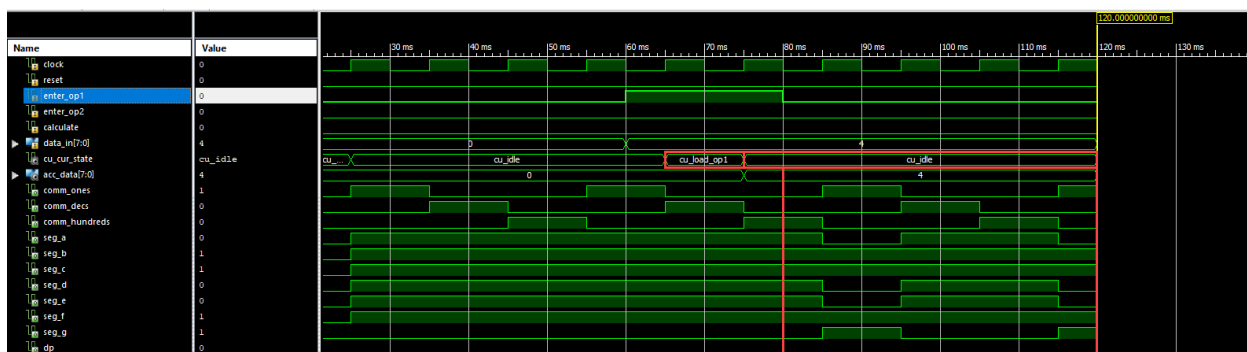

Малюнок 12 – Результат виконання кроків 2.7 і 2.8.

- Виконати 2 такти симуляції з наступними значеннями вхідних сигналів:


СИГНАЛ	ЗНАЧЕННЯ
<i>reset</i>	0
<i>enter_op1</i>	0
<i>enter_op2</i>	1
<i>calculate</i>	0
<i>data_in</i>	2 ($OP2 = 2$)

За перший такт керуючий автомат (CU) блока обчислення виразу буде переведено в стан *LOAD_OP2*, для запису операнда *OP2* в *RAM* автомата і в регістр *ACC*. За другий такт керуючий автомат (CU) блока обчислення виразу буде переведено назад в стан *IDLE* для очікування нових команд. Регістр *ACC* міститиме значення «2».

- Виконати 4 такти симуляції з наступними значеннями вхідних сигналів:

СИГНАЛ	ЗНАЧЕННЯ
<i>reset</i>	0
<i>enter_op1</i>	0
<i>enter_op2</i>	0
<i>calculate</i>	0
<i>data_in</i>	2 ($OP2 = 2$)

Керуючий автомат (CU) блока обчислення виразу буде знаходитись в стані *IDLE*. Семи сегментні індикатори відображатимуть поточне значення регістра *ACC* ($OP2 = 2$). Даний крок необхідний для оновлення значення індикаторів на часовій діаграмі (Малюнок 13).

 


Малюнок 13 – Результат виконання кроків 2.9 і 2.10.

- Виконати 9 тактів симуляції з наступними значеннями вхідних сигналів:

СИГНАЛ	ЗНАЧЕННЯ
<i>reset</i>	0
<i>enter_op1</i>	0
<i>enter_op2</i>	0
<i>calculate</i>	1
<i>data_in</i>	2 ($OP2 = 2$)

Керуючий автомат (CU) блока обчислення виразу перейде через стани *RUN_CALC0*, *RUN_CALC1*, *RUN_CALC2* та *RUN_CALC3* до стану *FINISH* (кінець обчислення). Регістр ACC міститиме результат обчислень (число «24»). Семи сегментні індикатори відображатимуть поточне значення регістра ACC (число «24» - результат обчислень).

 

Малюнок 14 – Результат виконання кроку 2.11.

3. Створити новий *.vhd файл, та реалізувати в ньому мультиплексор MUX (Малюнок 1).
4. Перевірити роботу мультиплексора за допомогою симулятора ISim.
5. Створити новий *.vhd файл, та реалізувати в ньому регістр ACC (Малюнок 1).
6. Перевірити роботу регістра ACC (запис/скидання) за допомогою симулятора ISim.
7. Визначити набір операцій, необхідних для обчислення індивідуального варіанту виразу. Наприклад, для реалізації варіанту №0 (Таблиця 1) потрібна підтримка наступних операцій: «-», «+», «<<», *por*. Операція *por* просто передає дані з входу В арифметико-логічного пристрою на його вихід. Використовується, якщо потрібно записати дані в регістр ACC без жодних змін.
8. Створити новий *.vhd файл, та реалізувати в ньому АЛП (ALU) (Малюнок 1) з підтримкою визначеного набору операцій.
9. Перевірити роботу АЛП (ALU) за допомогою симулятора ISim.
10. Визначити множину станів та умови переходів пристрою керування (CU), необхідних для обчислення виразу.
11. Створити новий *.vhd файл, та реалізувати в ньому пристрій керування (CU) (Малюнок 1), відповідно до визначеного алгоритму.
12. Перевірити роботу пристрою керування (CU) за допомогою симулятора ISim.
13. Створити новий *.vhd файл, та реалізувати в ньому пам'ять пристрою (RAM) (Малюнок 1).
14. Перевірити виконання операцій читання/запису за різними адресами пристрою (RAM) за допомогою симулятора ISim.
15. Створити новий *.vhd файл, та реалізувати в ньому блок індикації. (7-SEG DECODER) (Малюнок 1). Для реалізації блока індикації можна скористатися фрагментами коду з прикладу, що додається до даного документа.
16. Перевірити роботу блока індикації (7-SEG DECODER) за допомогою симулятора ISim.


17. Згенерувати символи для імплементованих компонентів (*MUX, ACC, ALU, CU, RAM, 7-SEG DECODER*).
18. Створити *Schematic* файл верхнього рівня (файл *TopLevel.sch*) та виконати інтеграцію компонентів системи між собою та зі стендом *Elbert V2 – Spartan 3A FPGA*.
19. Перевірити роботу пристрою в цілому за допомогою симулятора *ISim*.
20. Підготувати та захистити звіт.

Додаток – 1 (7-сегментний LED індикатор)

Будова:

В найрозповсюдженішому варіанті семи сегментний індикатор являє собою модуль, який містить 8 окремих елементів відображення:

- 7-сегментів, розміщених у вигляді цифри 8, включення яких у різних комбінаціях дозволяє відображати різні цифри. Сегменти зазвичай позначаються латинськими літерами: A, B, C, D, E, F, G
- Десяткової крапки (DP), розміщеної праворуч від цифри внизу. Крапка призначена для відображення дробових чисел.

 

Малюнок 15 – Модуль семи сегментного індикатора.

Кожен елемент відображення – окремий світлодіод. Існує 2 основні способи є'днання світлодіодів в складі модуля:

- Схема із загальним анодом (аноди всіх елементів індикації об'єднані спільним виводом COM, катод кожного елемента індикації має окремий вивід).


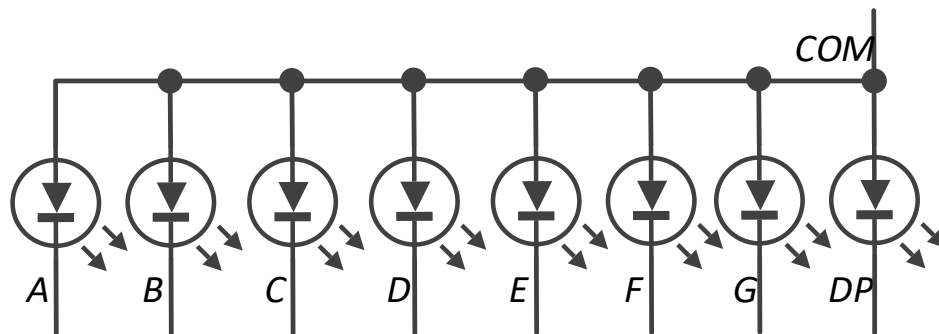


Figure 16 – Схема із загальним анодом.

Якщо модуль семи сегментного індикатора реалізований згідно даної схеми, то керування елементами індикації здійснюється наступним чином:

- Логічна «1» (вхід A..DP приєднано до VDD через обмежувачий резистор) – вимкнути.
- Логічний «0» (вхід A..DP приєднано до GND через обмежувачий резистор) – увімкнути.

- Схема із загальним катодом (катооди всіх елементів індикації об'єднані спільним виводом COM, анод кожного елемента індикації має окремий вивід).

 

Малюнок 17 – Схема із загальним катодом.

Якщо модуль семи сегментного індикатора реалізований згідно даної схеми, то керування елементами індикації здійснюється наступним чином:


- Логічна «1» (вхід A..DP приєднано до VDD через обмежувачий резистор) – увімкнути.
- Логічний «0» (вхід A..DP приєднано до GND через обмежувачий резистор) – вимкнути.

Схеми підключення:

Є 2 основних підходи до використання 7-сегментних індикаторів:

- Метод статичної індикації.**
- Метод динамічної індикації.**

Метод статичної індикації полягає в тому, що кожен окремий модуль має окремі сигнали керування елементами індикації A..DP.

 

Малюнок 18 – Схема для статичної індикації.

Основні недоліки методу:

- Вимагається більша кількість виводів мікросхеми (8 виводів для кожного окремого модуля індикації).
- Вимагається більша кількість ліній на платі (8 для кожного окремого модуля індикації)
- Вимагається більша кількість зовнішніх компонентів (8 резисторів для кожного окремого модуля індикації).

Основні переваги методу:

- Простота реалізації керування. Не вимагається динамічна зміна стану портів при незмінному числовому значенні, що відображається.


Приклад застосування:

Щоб вивести число «127», необхідно встановити порти $P0..P2$ в наступний стан:

ЕЛЕМЕНТ	ЦИФРА-1		ЦИФРА-2		ЦИФРА-7	
	ПІН	ЗНАЧЕННЯ	ПІН	ЗНАЧЕННЯ	ПІН	ЗНАЧЕННЯ
A	P0.0	1	P1.0	0	P2.0	0
B	P0.1	0	P1.1	0	P2.1	0
C	P0.2	0	P1.2	1	P2.2	0
D	P0.3	1	P1.3	0	P2.3	1
E	P0.4	1	P1.4	0	P2.4	1
F	P0.5	1	P1.5	1	P2.5	1
G	P0.6	1	P1.6	0	P2.6	1
H	P0.7	1	P1.7	1	P2.7	1

Елементи відображення активуються логічним «0», оскільки у схемі використовуються модулі індикації, реалізовані за схемою зі спільним анодом.

Метод динамічної індикації полягає в тому, що всі модулі мають спільні сигнали керування елементами індикації $A..DP$. Але в кожен момент часу лише один модуль є активним (активація відбувається за допомогою керування станом виводу COM). Усі інші модулі – вимкнені.

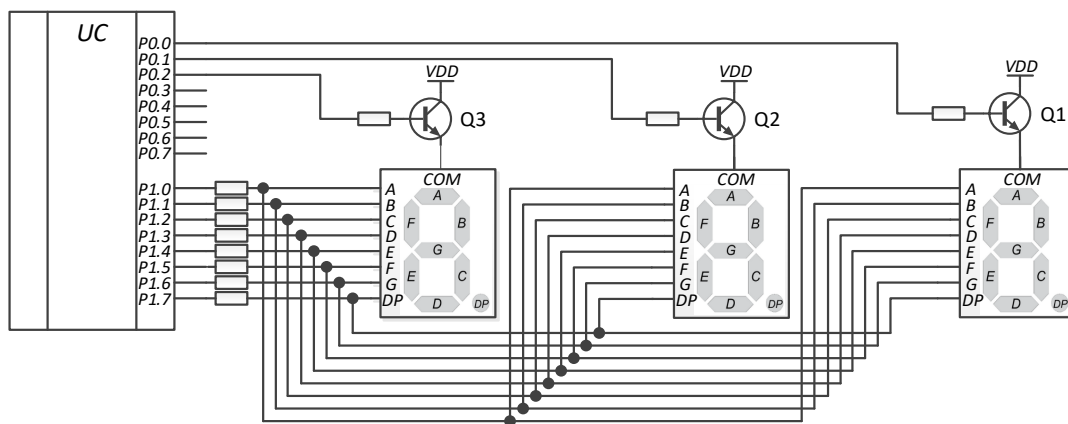

Малюнок 19 – Схема для динамічної індикації.

Основні недоліки методу:

- У порівнянні з методом статичної індикації – вища складність реалізації керування. Вимагається динамічна зміна стану портів при незмінному числовому значенні, що відображається.

Основні переваги методу:

- У порівнянні з методом статичної індикації - вимагається менша кількість виводів мікросхеми (8 загальних виводів і по одному для кожного окремого модуля індикації).
- У порівнянні з методом статичної індикації - вимагається менша кількість ліній на платі (8 загальних і по одній для кожного окремого модуля індикації)
- У порівнянні з методом статичної індикації - вимагається менша кількість зовнішніх компонентів (8 резисторів і по одному транзистору для кожного окремого модуля індикації).

Приклад застосування:

Щоб вивести число «127», необхідно реалізувати циклічне переключення наступних станів:

1. Активація розряду одиниць:

ЕЛЕМЕНТ	ЦИФРА-7	
	ПІН	ЗНАЧЕННЯ
A	P1.0	0
B	P1.1	0
C	P1.2	0
D	P1.3	1
E	P1.4	1
F	P1.5	1
G	P1.6	1
H	P1.7	1
База Q1	P0.0	1
База Q2	P0.1	0
База Q3	P0.2	0

2. Активація розряду десятків:

ЕЛЕМЕНТ	ЦИФРА-2	
	ПІН	ЗНАЧЕННЯ
A	P1.0	0
B	P1.1	0
C	P1.2	1
D	P1.3	0
E	P1.4	0
F	P1.5	1
G	P1.6	0
H	P1.7	1
База Q1	P0.0	0
База Q2	P0.1	1
База Q3	P0.2	0

3. Активація розряду сотень:

ЕЛЕМЕНТ	ЦИФРА-1	
	ПІН	ЗНАЧЕННЯ
A	P1.0	1
B	P1.1	0
C	P1.2	0
D	P1.3	1
E	P1.4	1
F	P1.5	1
G	P1.6	1
H	P1.7	1
База Q1	P0.0	0
База Q2	P0.1	0
База Q3	P0.2	1


- Елементи відображення активуються логічним «0», оскільки у схемі використовуються модулі індикації, реалізовані за схемою зі спільним анодом.
- Транзистори відкриваються логічною «1».

Інтеграція зі стендом Elbert V2 – Spartan 3A FPGA

- У складі стенда є 3 семи сегментні *LED* модулі індикації. Див. Додаток – 2 (інформація про стенд).
- Семи-сегментні *LED* модулі, які містяться на стенді, реалізовані за схемою зі спільним анодом.
- Стенд реалізує метод динамічної індикації. Всі 3 семи сегментні модулі індикації мають спільні сигнали керування елементами індикації A..DP. Активація модулів реалізована за допомогою керування станом виводу COM.
- Таблиця відповідності між виводами *FPGA* і сигналами керування індикаторами приведена в Додаток – 2 (інформація про стенд).

Додаток – 2 (інформація про стенд)

Розміщення елементів на стенді:

 

1. Світлодіоди *D1-D8*. Конфігурацію виводів *FPGA*, до яких приєднано світлодіоди, описано в розділі *LED* оригінального *UCF* файла ([elbertv2.ucf](#)). Світлодіоди вмикаються подачею логічної «1» на відповідний вивід *FPGA*.
2. Регістр з 8 *DIP* перемикачів. В положенні *ON* перемикач приєднує вивід *FPGA* до *GND*. В положенні *OFF* – коло розірване і вивід нікуди не підключений. Конфігурацію виводів *FPGA*, до яких приєднано перемикачі, описано в розділі *DP Switches* оригінального *UCF* файла ([elbertv2.ucf](#)). Оскільки *UCF* конфігурує виводи як *PULL UP* то положення *ON* (вивід приєднано до *GND*) буде сприйматись як логічний «0», а положення *OFF* (коло розірване, проте вивід підтягнутий до *VDD* за допомогою внутрішнього резистора), буде сприйматись як логічна «1».
3. 5 кнопок *PUSH BUTTON*. В положенні *ON* перемикач приєднує вивід *FPGA* до *GND*. В положенні *OFF* – коло розірване і вивід нікуди не підключений. Конфігурацію виводів *FPGA*, до яких приєднано кнопки, описано в розділі *Switches* оригінального *UCF* файла ([elbertv2.ucf](#)). Оскільки *UCF* конфігурує виводи як *PULL UP*, то положення *ON* (вивід приєднано до *GND*) буде сприйматись як логічний «0», а положення *OFF* (коло розірване, проте вивід підтягнутий до *VDD* за допомогою внутрішнього резистора), буде сприйматись як логічна «1».
4. Мікроконтролер, який призначений для програмування стенда і генерування тактового сигналу для *FPGA*. Частота генерованого тактового сигналу становить *12MHz*. Конфігурацію виводу *FPGA*, до якого приєднано сигнал *Clk* від мікроконтролера, описано в розділі *UCF for ElbertV2 Development Board* оригінального *UCF* файла ([elbertv2.ucf](#)).

5. Семи сегментні індикаторні *LED* модулі *S1-S3*. Оскільки модулі, які містяться на стенді, реалізовані за схемою зі спільним анодом, то для увімкнення заданих елементів індикації (*A..DP*), необхідно подати логічну «1» на вивід *COM* індикаторного модуля, та логічний «0» на відповідний вхід керування (*A..DP*). Конфігурацію виводів *FPGA*, до яких приєднано індикаторні модулі, описано в розділі *Seven Segment Display* оригінального *UCF* файла ([elbertv2.ucf](#)).

Більше інформації та схему електричну принципову можна знайти за наступним посиланням:

<https://numato.com/product/elbert-v2-spartan-3a-fpga-development-board>

Таблиці відповідності між позначеннями в оригінальному *UCF* файлі ([elbertv2.ucf](#)) і елементами на стенді *Elbert V2 – Spartan 3A FPGA*.

Розділ *LED*

Позначення в <i>UCF</i> файлі	Маркування на стенді <i>Elbert V2</i>
LED[0]	D8
LED[1]	D7
LED[2]	D6
LED[3]	D5
LED[4]	D4
LED[5]	D3
LED[6]	D2
LED[7]	D1

Розділ *DP Switches*

Позначення в <i>UCF</i> файлі	Маркування на стенді <i>Elbert V2</i>
DPSwitch[0]	P7[8]
DPSwitch[1]	P7[7]
DPSwitch[2]	P7[6]
DPSwitch[3]	P7[5]
DPSwitch[4]	P7[4]
DPSwitch[5]	P7[3]
DPSwitch[6]	P7[2]
DPSwitch[7]	P7[1]

Розділ *Seven Segment Display*

<i>Позначення в UCF файлі</i>	<i>Елемент на стенді Elbert V2</i>
SevenSegment[7]	Сегмент А
SevenSegment[6]	Сегмент В
SevenSegment[5]	Сегмент С
SevenSegment[4]	Сегмент D
SevenSegment[3]	Сегмент Е
SevenSegment[2]	Сегмент F
SevenSegment[1]	Сегмент G
SevenSegment[0]	Сегмент DP
Enable[2]	Загальний (COM) S3
Enable[1]	Загальний (COM) S2
Enable[0]	Загальний (COM) S1